



Zustand	Eingabe	Ausgabe	Folgezustand	Codefolgezustand			
				z3+	z2+	z1+	z0+
z1	0	0	z3	0	1	0	0
z1	1	1	z4	1	0	0	0
z2	0	1	z1	0	0	0	1
z2	1	0	z1	0	0	0	1
z3	0	1	z4	1	0	0	0
z3	1	1	z3	0	1	0	0
z4	0	1	z2	0	0	1	0
z4	1	1	z2	0	0	1	0

```

z1+ := z2 and x or z2 and not x or true;
z2+ := z4 and x or z4 and not x or true;
z3+ := z1 and x or z3 and not x or true;
z4+ := z1 and not x or z3 and x or true;

```